数字信号处理试题(A)

2009 秋季学期

- 一. 计算如下各题(每题6分,共计30分)
- 1. 有两个离散线性时不变(LTI)系统,其冲激响应为 $h_1(n) = h_2(n) = \begin{cases} 1, & 0 \le n < K \\ 0, & 其他 \end{cases}$,两个系统级联构成一个新系统,
 - (1) 新系统冲激响应的非零范围?
 - (2) 新系统冲激响应的最大值?最大值对应的时刻? (直接回答,不必计算)
- 2. 一个长度为 N 的有限长序列, 从 0 时刻起有连续 N 个非零值, 该序列的 Z 变换为 X(z), 对该序列补 2N 个零, 做 3N 点长度的 DFT, 用 $X(\bullet)$ 表示第 k=5的 DFT 系数值。
- 3. 一个线性时不变的 LTI 系统的传输函数为 $H(z) = \frac{(1+1.3z^{-1})(1-0.5z^{-1})}{(1-0.8z^{-1})(1+0.93z^{-1})}$, 写出与该系统具有相同幅频响应的最小相位系统的传输函数。
- 4. 一个实信号 $x(n) = 2\cos(0.2\pi n) + \cos(0.7\pi n)$,为得到一个复解析信号,求 x(n) 的希尔伯特变换。
- 5. 用基 2 的 FFT 处理器做线性卷积和运算,参与运算的两个信号第一个长度 97,第二个长度 132,均为实信号,对该问题,(1)选择多长的 FFT 点数是合适的? (2)统计实数乘法运算次数并与直接卷积求和比较运算量(假设第一个信号的 DFT 预先做好,不需要实际统计其运算次数)。
- **二.**(10 分)一个长度为 $N=2^m$ 的序列 x(n),做 N 点 DFT,如果我们只需要计算 DFT 的 奇数序号值,即 $X(1), X(3), \Lambda$,X(N-1),能否用一个 N/2 点的 DFT 处理器进行计算?如果可以,请写出 N/2 点 DFT 处理器的输入序列的一般表达式。
- 三(20分). 设计一个带通希尔伯特滤波器, 该滤波器的理想频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} j & \pi/4 \le \omega \le 3\pi/4 \\ -j & -3\pi/4 \le \omega \le -\pi/4 \\ 0 & others \end{cases}$$

- 1. 计算该理想希尔伯特滤波器的冲激响应表达式
- 2. 如果用窗函数法设计一个可实现的因果线性相位的 FIR 滤波器来逼近如上的理想系统,选择凯泽窗,使得过渡带的宽度为 0.1π ,阻带衰减不小于 40dB,求(1)滤波器长度,(2)凯泽窗参数;(3)写出设计的 FIR 滤波器冲激响应的表达式。
- 四. (20 分) 有一个输入信号为 $x(n) = \cos(\frac{1}{4}\pi n) + 0.12\cos(\frac{3}{4}\pi n)$,其中第一个余弦分量是有用信号,第 2 个余弦分量是干扰噪声,该信号经过一个 IIR 滤波器,滤波器传输函数的两个极点分别是: $Z_{1,2} = 0.8e^{\pm j\pi/4}$,一阶零点位于 $Z_o = -1$,且其频率响应在零频率点的取值 $H(e^{j0}) = 1/4$,

- (1) 求出系统的传输函数,用直接Ⅱ型实现,画出其实现流图:
- (2) 输入信号是由 12 位 AD 转换器转换而来,其中 1 位符号位,11 位有效位,采用二进制补码表示,求滤波器输入端的信噪比;
- (3) 假设不考虑系统实现的有限字长效应,求输出端的信噪比。
- (4)假设系统用 16 位定点二进制补码表示和运算,其中 1 位符号位,15 位有效位,在考虑舍入误差的情况下,求输出信噪比(不考虑溢出和压缩比例因子)。
- **五.** (20 分) 在通信和雷达系统中,经常需要将已调制的高频实信号采集为复信号,称为 I/Q 采样。图 1 是一种典型的实现方案,共有 6 个模块组成,模块序号从左向右。图中标出了模块 2-6 输出信号的表示符号,(题目后面需要表示频谱时,用相应大写字母表示)。图 2 是输入连续实信号的频谱示意图,其中 β 表示有效频带宽度。

6个模块说明如下:

模块1:连续域乘法器;

模块 2: 连续信号的带通滤波器,中心频率分别为 $\pm 0.625\beta$,正负频带的通带宽度均为 β ;

模块 3: 用 2.5β 的采样率对连续信号采样,得到离散信号(不考虑量化误差);

模块 4: 离散域乘法器,用 j^n 与 $\tilde{x}(n)$ 相乘;

模块 5: 数字低通滤波器,通带频率 -0.5π 至 0.5π ,假设通带内频谱无失真;

模块 6: 降 2 倍采样率 (实部、虚部均降采样率 2)。


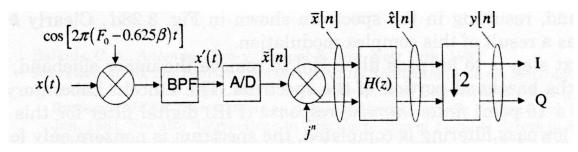


图 1

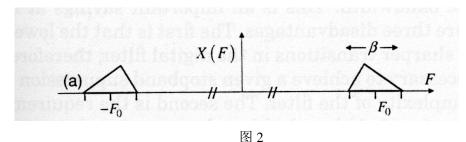

- 1. 求出模块 4 离散域乘法器 (用 j^n 与 $\widetilde{x}(n)$ 相乘) 输入输出之间的频域关系 (用 DTFT 表示)
- 2. 按照题目各模块的说明,画出模块2至模块6,各模块输出的频谱图,注明关键点的值(中心频率,端点频率)。

(注:该结构是由 MIT 林肯实验室于 1995 年提出的一种 L/Q 方案,图中,模块 4 至模块 6 的输出为复信号,只需画出复信号的频谱示意图,不需要分别考虑实部和虚部)